

Thevenius Voltage  $V_{AB} = V_A - V_B$

$$V_A = V \times R_2 / (R_1 + R_2)$$

$$V_A = 30 \times 12 / (5 + 12)$$

$$V_A = 21.17V //$$


$$V_B = V \times R_4 / (R_3 + R_4)$$

$$= 30 \times 25 / (20 + 25) = 16.66V //$$

$$V_{AB} = 21.17 - 16.66 = 4.51V //$$

To calculate  $R_{TH}$ .
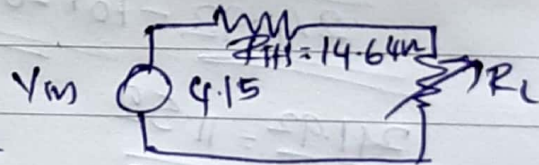
$$R_{TH} = R_{AB} = (R_1 R_2 / (R_1 + R_2)) + (R_3 R_4 / (R_3 + R_4))$$



$$R_{TH} = 14.6 \Omega //$$

$$R_{TH} = 14.6 \Omega$$

